

Übungsblatt 4 – 16 Punkte

(Block A – insgesamt 58 Punkte)

Bearbeiten ab Samstag, 29. April 2023.

Abgabe bis spätestens Freitag, 5. Mai 2023, 23:59 Uhr.

Beachtet bitte die Hinweise zu den Abgabekonventionen auf Blatt 2 bzw. im Moodle.

Falls Sie dies noch nicht getan haben, setzen Sie sich bitte mit Ihrer Übungsgruppenleitung wegen der Testattermine für den ersten Block in Verbindung.

Nach Gattern und Addierwerken werden Sie auf diesem Übungsblatt weitere wichtigen Bausteine für komplexe Systeme kennenlernen, die kombinatorischen Schaltungen. Die Ausgänge von kombinatorischen Schaltungen werden nur durch ihre Eingangssignale bestimmt. Sie arbeiten also *ohne Gedächtnis*. Zudem sind sie zyklusfrei, wodurch Änderungen an den Eingangssignalen sofort am Ausgang wirksam werden (wenn man von der Schaltverzögerung absieht). Sogar die komplexesten Systeme sind aus vielen einfachen kombinatorischen Schaltungen gebaut.

4.1 Multiplexer in VHDL (8 Punkte)

Einer der am häufigsten verwendeten Bausteine ist der *Multiplexer*, der genutzt wird um aus mehreren Eingangssignalen anhand eines Auswahlsignals ein Ausgabesignal zu wählen. Beispielsweise repräsentiert Abbildung 1(a) einen 4:1 Multiplexer, der das Ausgabesignal Y dadurch bestimmt, dass er einen der Eingänge I_0 , I_1 , I_2 und I_3 , anhand der Auswahlssignale S_1 und S_0 , auswählt. Ebenso wählt der 8:1 Multiplexer (Abbildung 1(b)) durch die Auswahlssignale S_2 , S_1 und S_0 ein Signal der Eingänge I_0 bis I_7 als Ausgabesignal Y aus.

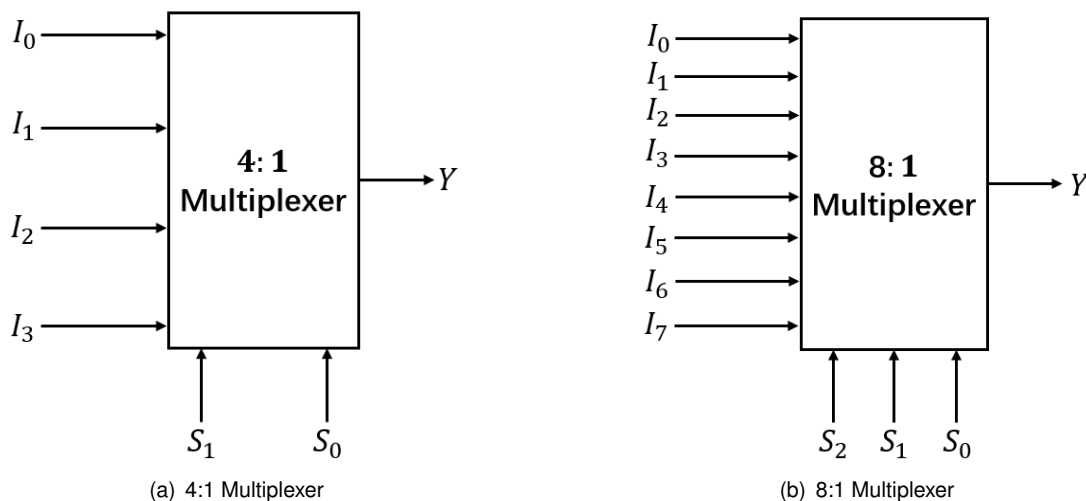


Abbildung 1: Schema eines 4:1 und eines 8:1 Multiplexers.

Aufgaben:

Multiplexer können auch aus Gruppen von Eingangssignalen der Länge n auswählen. In dieser Aufgabe soll ein 4:1 Multiplexer implementiert werden, der vier 3-Bit Eingangssignale besitzt. In der Wahrheitstabelle 1 wurden die Eingänge dieses Multiplexers auf $I_0(000)$, $I_1(001)$, $I_2(010)$ und $I_3(011)$ gesetzt. Dabei bedeutet z.B. $I_2(010)$, dass am Eingang I_2 der Wert 010 anliegt. Implementieren Sie diesen 4:1 Multiplexer gemäß der Wahrheitstabelle 1, sodass nur genau eines der Signale I_0 , I_1 , I_2 und I_3 gleichzeitig ausgewählt werden kann. Dies soll anhand der Auswahlssignale S_1S_0 (zwei Bits) geschehen.

Auswahlsignal		Ausgabe
S_1	S_0	Y
0	0	$I_0(000)$
0	1	$I_1(001)$
1	0	$I_2(010)$
1	1	$I_3(011)$

Tabelle 1: Die Wahrheitstabelle eines 4:1 Mux.

Auswahlsignal			Ausgabe
S_2	S_1	S_0	Y
0	0	0	$I_0(000)$
0	0	1	$I_1(001)$
0	1	0	$I_2(010)$
0	1	1	$I_3(011)$
1	0	0	$I_4(100)$
1	0	1	$I_5(101)$
1	1	0	$I_6(110)$
1	1	1	$I_7(111)$

Tabelle 2: Die Wahrheitstabelle eines 8:1 Mux.

- a. (3 Punkte) Verwenden Sie die vorgegebenen logischen Gatter (AND, OR, NOT), um diesen 4:1 Multiplexer zu entwerfen. Diese Gatter unterscheiden sich von den auf Blatt 02 erstellten Gattern in der Anzahl der Eingänge für das AND-Gatter (3 Eingänge) und das OR-Gatter (4 Eingänge). Zeichnen Sie zuerst das **Schaltbild** des 4:1 Multiplexers und implementieren Sie danach den 4:1 Multiplexer in VHDL.
Hinweis: Ein einfaches Beispiel in dem mehrere Gatter verwendet werden um einen 2-Bit Eingangsvektor zu negieren finden Sie im Verzeichnis 4.0_example. Weitere Details finden Sie in Kapitel 4 des Bereitgestellten VHDL Skripts.
- b. (1 Punkte) Vervollständigen Sie die vorgegebene Testbench, in der die Fälle S_1S_0 gleich 00, 10, 01 und 11 überprüft werden.

In den weiteren Aufgabenteilen geht es um einen 8:1 Multiplexer (Abbildung: 1(b)), mit 3-bit Eingangssignalen $I_0(000)$, $I_1(001)$, $I_2(010)$, $I_3(011)$, $I_4(100)$, $I_5(101)$, $I_6(110)$ und $I_7(111)$. Implementieren Sie diesen 8:1 Multiplexer anhand der Wahrheitstabelle 2, sodass genau eines der 3-Bit Signale von I_0 bis I_7 ausgewählt werden kann. Dies soll anhand der Auswahlsignale $S_2S_1S_0$ (drei Bits) geschehen.

- c. (3 Punkte) Verwenden Sie zwei der 4:1 Multiplexer, die im vorherigen Aufgabenteil entworfen wurden, um diesen 8:1 Multiplexers zu entwerfen. Dabei können die bereitgestellten Gatter genutzt bzw. verändert werden und/oder die auf Übungsblatt 2 entworfenen Gatter verwendet werden. Zeichnen Sie zuerst das **Schaltbild** des 8:1 Multiplexers und implementieren Sie danach den 8:1 Multiplexer in VHDL.
- d. (1 Punkte) Vervollständigen Sie die vorgegebene Testbench, in welcher die Fälle $S_2S_1S_0$ gleich 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110 und 111 überprüft werden sollen.

 


Abbildung 2: 1:4 Demultiplexer.

Eingabe	Auswahlsignal		Ausgabe			
I_n	S_1	S_0	Y_0	Y_1	Y_2	Y_3
I_n	0	0	I_n	0	0	0
I_n	0	1	0	I_n	0	0
I_n	1	0	0	0	I_n	0
I_n	1	1	0	0	0	I_n

Tabelle 3: Die Wahrheitstabelle eines 1:4 Demux.

4.2 Demultiplexer in VHDL (4 Punkte)

Der Demultiplexer erfüllt die umgekehrte Aufgabe des Multiplexers. Während der Multiplexer dazu benutzt wird, eine Ausgabe aus vielen Eingaben auszuwählen, leitet der Demultiplexer ein einziges Eingangssignal auf eine von mehreren Ausgaben weiter. Beispielsweise repräsentiert Abbildung 2 einen 1:4 Demultiplexer, dessen Eingangssignal I_n eigentlich das Ausgangssignal Y des 4:1 Multiplexers aus Abbildung 1(a) ist. Die Aufgabe dieses 1:4 Demultiplexers ist es, die Eingabe I_n auf den korrekten Ausgang (Y_0 , Y_1 , Y_2 oder Y_3), abhängig von dem Auswahlsignal S_1S_0 , weiterzuleiten.

Aufgaben:

Nehmen Sie an, dass das Eingangssignal I_n des 1:4 Demultiplexers in Abbildung 2 ein 3-Bit Signal ist. Implementieren Sie einen 1:4 Demultiplexer anhand der Wahrheitstabelle 3, sodass I_n , aufgrund der Auswahlssignale S_1 und S_0 , auf den richtigen Ausgang weitergeleitet wird.

- (3 Punkte) Verwenden Sie logische Gatter (wahlweise hier bereit gestellte oder z.B. auf Blatt 2 selbst erstellte), um diesen 1:4 Demultiplexer zu entwerfen. Diese Gatter können wenn nötig angepasst werden (z.B. kann die Anzahl der Inputs verändert werden). Zeichnen Sie erst das **Schaltbild** des 1:4 Demultiplexers, den Sie entwerfen wollen und implementieren Sie den 1:4 Demultiplexer danach in VHDL.
- (1 Punkte) Testen Sie Ihre Implementierung in einer Testbench mit S_1S_0 jeweils gleich 00, 10, 01 und 11.

4.3 Kodierer und Dekodierer in VHDL (4 Punkte)

Ein andere häufig genutzte kombinatorischen Schaltung ist der *Kodierer*. Während ein Multiplexer nur eines der Eingangssignale als Ausgangssignal auswählt, verarbeitet ein Kodierer - oft auch binärer Kodierer genannt - all seine Eingänge einzeln und wandelt sie in ein entsprechendes kodiertes Ausgangssignal um. Abbildung 3 zeigt einen 4:2 Kodierer, der ein 4-Bit Eingangssignal $I_0I_1I_2I_3$ in ein kodiertes 2-Bit Signal Y_1Y_0 umwandelt wie in Wahrheitstabelle 4 dargestellt.

 


Abbildung 3: 4:2 Kodierer.

Eingabesignale				Ausgabesignale	
I_3	I_2	I_1	I_0	Y_1	Y_0
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	0	1	1

Tabelle 4: Die Wahrheitstabelle eines 4:2 Kodierers.

Ein Problem eines solchen einfachen Binärkodierers ist, dass die Ausgabe mit hoher Wahrscheinlichkeit falsch ist, falls mehrere Eingangssignale den logischen Wert "1" besitzen. Wenn zum Beispiel I_2 und I_1 gleichzeitig den logischen Wert "1" haben, so generiert der Binärkodierer die Ausgabe "11", statt "01" oder "10".

Dieses Problem kann man vermeiden wenn verschiedenen Eingängen Prioritäten zugewiesen werden. Sobald mehrere Eingangssignale den logischen Wert "1" besitzen, bestimmt das System den Eingang mit der höchsten Priorität und gibt die entsprechende kodierte Ausgabe aus. Wenn an I_2 eine logische "1" anliegt, so werden die Ausgabesignale Y_1Y_0 nur durch I_2 bestimmt, unabhängig von den welche logischen Werten die an I_1 und I_0 anliegen. Diese Arbeitsweise ist in Tabelle 5 dargestellt.

Aufgaben:

Eingabesignale				Ausgabesignale	
I_3	I_2	I_1	I_0	Y_1	Y_0
0	0	0	1	0	0
0	0	1	x	0	1
0	1	x	x	1	0
1	x	x	x	1	1

Tabelle 5: Die Wahrheitstabelle eines Prioritätskodierers.

- (1 Punkte) Entwerfen Sie anhand der Wahrheitstabelle 5 einen 4:2 Prioritätskodierer indem Sie das Schaltbild zeichnen.
- (2 Punkte) Implementieren Sie den 4:2 Prioritätskodierer in VHDL und testen Sie Ihre Implementierung in einer Testbench mit $I_3I_2I_1I_0$ jeweils gleich 0001, 0010, 0100 und 1000.
- (1 Punkte) Dekodierer, die das kodierte Signal zurück in seine originale Form übersetzen, implementieren die umgekehrte Funktion des Kodierers. Entwerfen Sie einen 2:4 Dekodierer nach der Wahrheitstabelle 6 indem Sie das Schaltbild zeichnen.

Eingabesignale		Ausgabesignale			
I_1	I_0	Y_3	Y_2	Y_1	Y_0
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

Tabelle 6: Die Wahrheitstabelle eines 2:4 Dekodierers.