

---

---

---

---

---



# Schieberegister

Das ist zuständig für das Speichern und Bewegen von Daten, das heißt wird es für den Entwurf von Rechnern genutzt.

Ein Schieberegister mit  $n$  Bits kann aus  $n$  Flip-Flops konstruiert werden, aber durch einen gemeinsamen Takt gesteuert werden.

Bei jedem Takt werden alle Bits des Register gleichzeitig aktualisiert.

## 4 Arten

- Serial-in zu Parallel-out (SIPO): In diesem Modus werden die Eingabedaten seriell eingelesen und anschließend parallel ausgelesen.
- Serial-in to Serial-out (SISO): In diesem Modus werden die Eingabedaten seriell eingelesen und anschließend seriell ausgelesen.
- Parallel-in to Serial-out (PISO): In diesem Modus werden die Eingabedaten parallel eingelesen und anschließend seriell ausgelesen.
- Parallel-in to Parallel-out (PIPO): In diesem Modus werden die Eingabedaten parallel eingelesen und anschließend parallel ausgelesen.

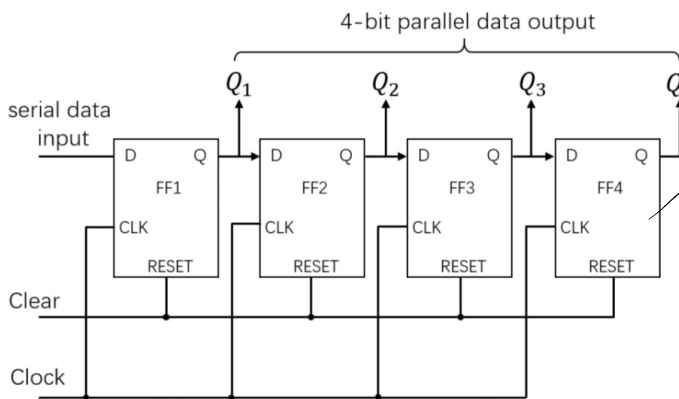


Abbildung 1: SIPO Schieberegister.

D-latch



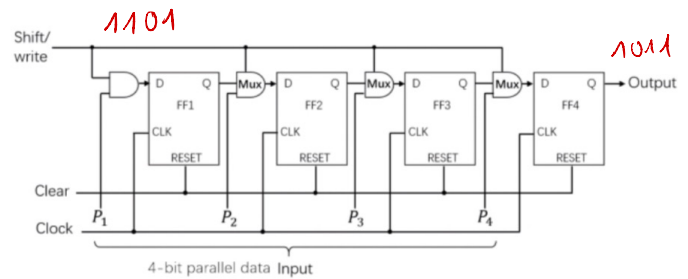


Abbildung 2: PISO Schieberegister.

 

SISO

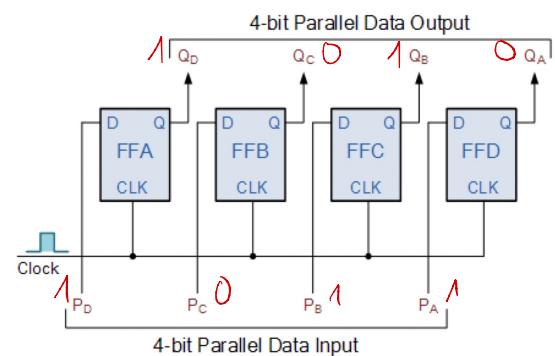

PIPO

## Synchroner Vorwärts - Rückwärts - Zähler

es wird aus 2 JK Flip-Flops aufgebaut. 4 Eingaben (clk, reset, C, D)  
2 Ausgabe (Q<sub>0</sub>, Q<sub>1</sub>)

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity sync_counter is
    port(
        reset, clk, C, D : in std_logic;
        q1, q0 : out std_logic
    );
end sync_counter;

architecture bh of sync_counter is
    component jk_flipflop is
        port(
            j, k, clk, reset : in std_logic;
            Q : out std_logic
        );
    end component;

    signal z0, z1, j0, j1, k0, k1 : std_logic;

begin
    j0 <= C and ((not D) or z1);
    k0 <= C and (D or (not z1));
    j1 <= C and (not D) and z0;
    k1 <= C and D and z1 and (not z0);
    jk_flipflop_0 : jk_flipflop port map(j=>j0, k=>k0, clk=>clk, reset=>reset, q=>z0);
    jk_flipflop_1 : jk_flipflop port map(j=>j1, k=>k1, clk=>clk, reset=>reset, q=>z1);
    q0<=z0;
    q1<=z1;
end bh;
```

$$Q_0 = z_0$$

$$Q_1 = z_1$$

$$j_0 = C \wedge (\bar{D} \vee z_1)$$

$$k_0 = C \wedge (D \vee \bar{z}_1)$$

$$j_1 = C \wedge \bar{D} \wedge z_0$$

$$k_1 = C \wedge D \wedge z_1 \wedge \bar{z}_0$$


# Unterschied Moore Automat und Mealy Automat

- Moore Automat

- Vorteile: Einfacher umzusetzen da Ausgabe nur abhängig von Zustand; Ausgabe synchron zum Takt, daher robust gegen Glitches
- Nachteile: Meist mehr Zustände als Mealy; Mindestens ein Takt erforderlich um auf Eingabe zu reagieren

- Mealy Automat

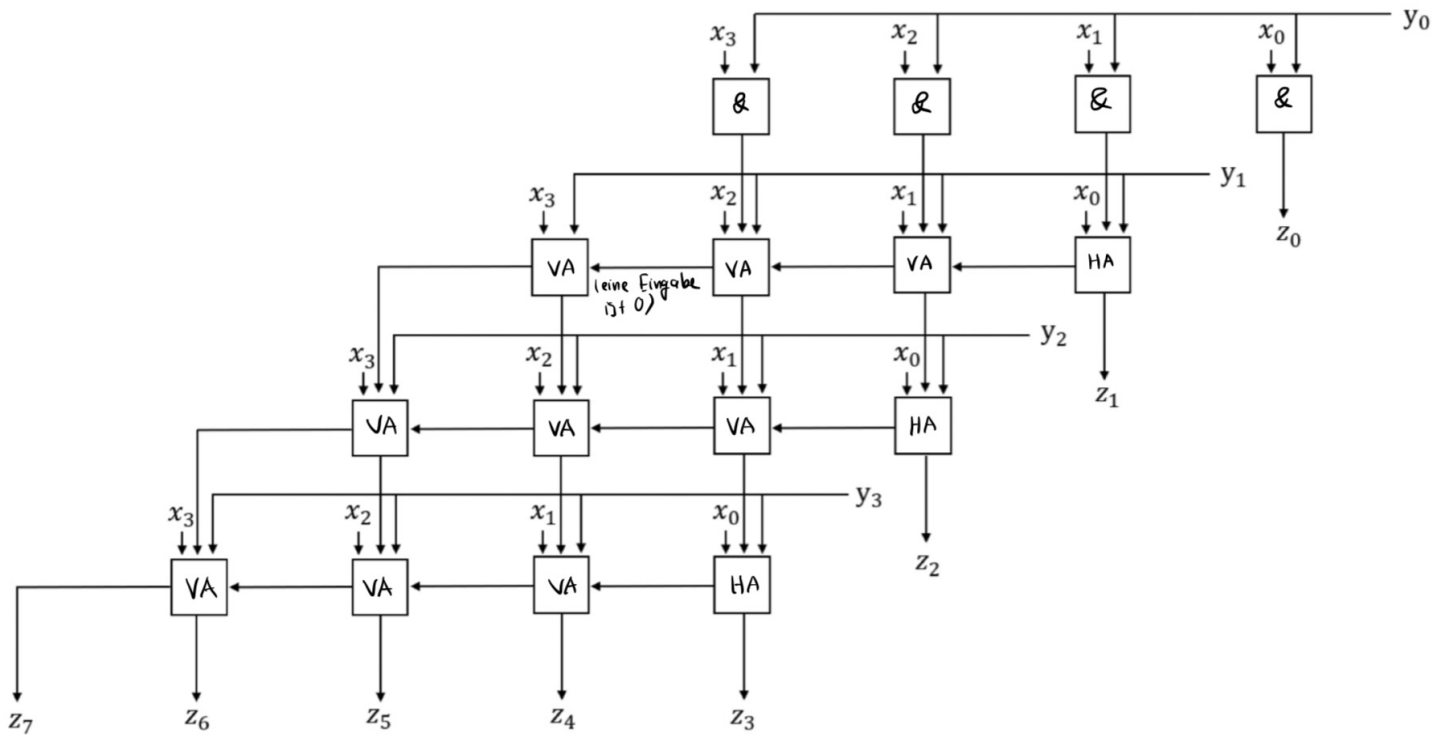- Vorteile: Meist weniger Zustände, dadurch kleinere Schaltungen
- Nachteile: Ausgabe asynchron zum Takt, dadurch Glitches möglich



## Add-Shift Multiplizier

nutzt Schieberegister, Addierwerk und endliche Automaten

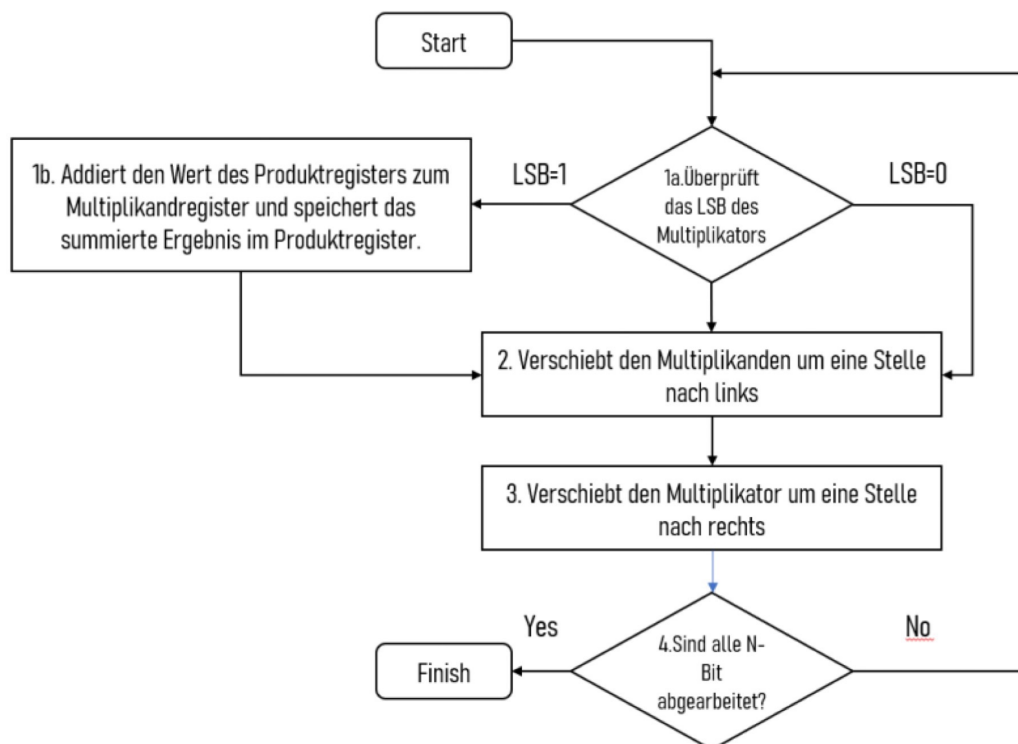


Abbildung 6: Flussdiagramm des Multiplizierwerk nach der *add shift* Methode.

### c) Add-shift-Multiplexer

- verwendet eine schrittweise Methode.
- multipliziert den Multiplikator mit jedem Bit des Multiplikanden und addiert die Teilergebnisse schrittweise, indem er die Bits des Multiplikators nach links schiebt.

### Parallel-Multiplexer

- verwendet eine parallele Methode
- multipliziert den Multiplikator mit allen Bits des Multiplikanden gleichzeitig und addiert die Teilergebnisse in einem Schritt.

### Add-shift-Multiplexer

#### Vorteil

- einfache Implementierung: nur Additionen und Shift-Operationen verwendet
- geringerer Hardwarebedarf: im Vergleich zum Parallel-Multiplexer

#### Nachteil

- langsam, große Berechnungszeit: da er schrittweise erfolgt, benötigt mehr Takte
- Höhere Latenz: das Ergebnis erst später verfügbar ist.

### Parallel-Multiplexer

#### Vorteil

- schneller: da er parallel erfolgt
- niedrigere Latenz: das Ergebnis schneller verfügbar ist.

#### Nachteil

- Komplexere Implementierung: er erfordert eine komplexere Schaltung
- Höherer Hardwareaufwand.
- Höherer Stromverbrauch: Aufgrund der Verwendung einer größeren Anzahl von Schaltelementen