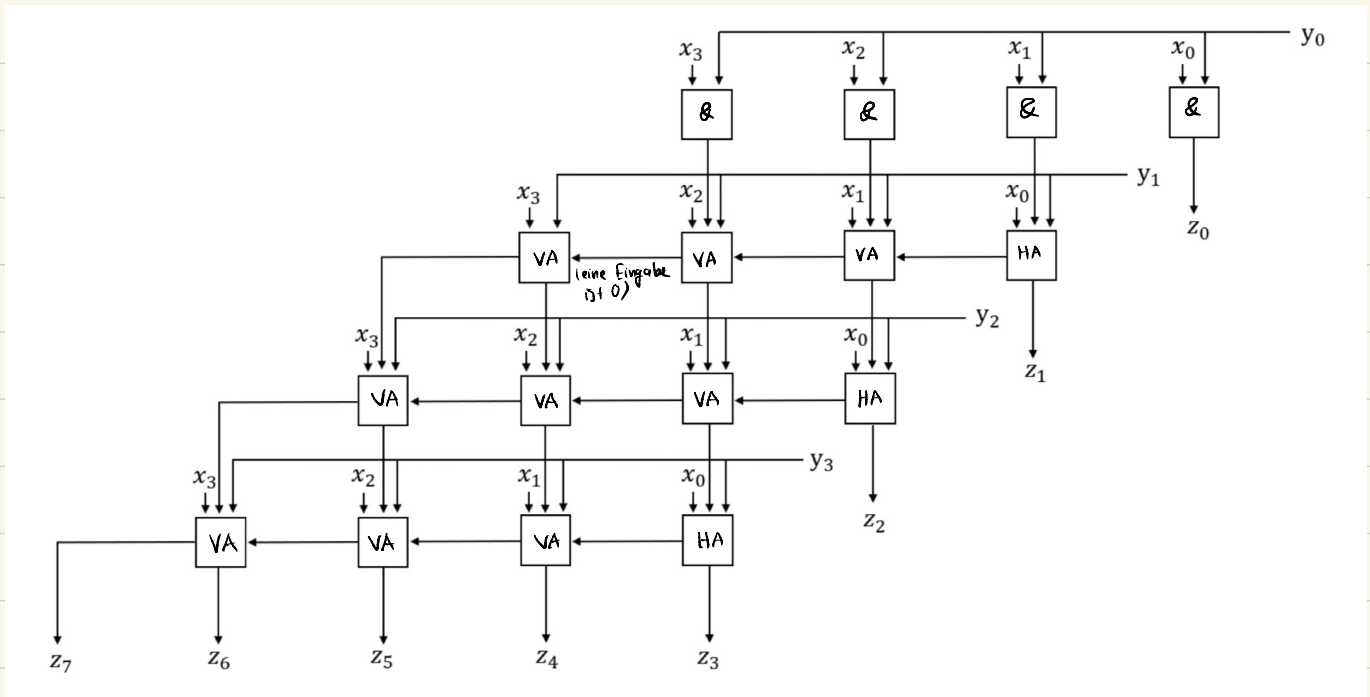



Huong Long Vu - 231688

Duc Huy Nguyen - 231611

Aufgabe 1:

x und y werden immer durch ein Und-Gatter verbunden. Dann geht das Ergebnis davon in den VA/HA



Aufgabe 2